

1. Licznik synchroniczny modulo 2^8 , wyzwalany zboczem opadającym, pracujący w kodzie binarnym z dodatkowym wejściem zezwolenia zegara i asynchronicznym resetem.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_unsigned.all;  -- WAŻNA BIBLIOTEKA !!!
4
5  entity Licznik_mod256_CE_aRES is
6      port(
7          clk : in STD_LOGIC;      -- sygnał zegarowy
8          ce  : in STD_LOGIC;      -- sygnał zezwolenia Clock Enable
9          clr  : in STD_LOGIC;      -- sygnał asynchronicznego resetu
10         Q   : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
11     );
12 end Licznik_mod256_CE_aRES;
13
14 architecture MojaWyczesanaNazwaArchitektury of Licznik_mod256_CE_aRES is
15     signal StanLicznika : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"; -- zmienna przechowująca stan licznika
16 begin
17
18     process (clk, clr) --każda zmiana sygnału clk lub clr uruchomi process
19     begin
20         if (clr = '1') then          -- po pierwsze sprawdź reset
21             StanLicznika <= "00000000";
22         else                          -- jak nie ma resetu, to:
23             if falling_edge(clk) then -- szukaj zbocza opadającego
24                 if (ce = '1') then   -- sprawdź czy Clock Enable jest w stanie Hi
25                     StanLicznika <= StanLicznika + 1; -- zwiększ stan licznika o 1
26                 end if;
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30     Q <= StanLicznika;                -- podaj stan licznika na wyjście
31
32 end MojaWyczesanaNazwaArchitektury;
```

2. Licznik synchroniczny modulo 2^8 , wyzwalany zboczem opadającym, pracujący w kodzie binarnym z dodatkowym wejściem zezwolenia zegara i synchronicznym resetem.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_unsigned.all;  -- WAŻNA BIBLIOTEKA !!!
4
5  entity JakasNazwa is
6      port(
7          clk : in STD_LOGIC;      -- sygnał zegarowy
8          ce : in STD_LOGIC;      -- sygnał zezwolenia Clock Enable
9          clr : in STD_LOGIC;     -- sygnał synchronicznego resetu
10         Q : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
11     );
12 end JakasNazwa;
13
14 architecture NazwaArchitektury of JakasNazwa is
15     signal StanLicznika : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"; -- zmienna przechowująca stan licznika
16 begin
17
18     process (clk)                --każda zmiana sygnału clk uruchomi process
19     begin
20         if falling_edge(clk) then -- po pierwsze, szukaj zbocza opadającego
21             if (clr = '1') then   -- sprawdź rest
22                 StanLicznika <= "00000000";
23             else
24                 if (ce = '1') then -- a jak nie ma resetu, to:
25                     StanLicznika <= StanLicznika + 1; -- zwiększ stan licznika o 1
26                 end if;
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30     Q <= StanLicznika;           -- podaj stan licznika na wyjście
31
32 end NazwaArchitektury;
```

3. Licznik synchroniczny modulo 34 zliczający w górę z dodatkowym wejściem zezwolenia zegara


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_unsigned.all;  -- WAŻNA BIBLIOTEKA !!!
4
5  entity Licznik_mod34_CE is
6      port(
7          clk : in STD_LOGIC;
8          ce : in STD_LOGIC;
9          Q : out STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0)
10         );
11 end Licznik_mod34_CE;
12
13 architecture Licznik_mod34_CE of Licznik_mod34_CE is
14     signal StanLicznika : std_logic_vector(5 downto 0) := "000000"; -- zmienna przechowująca stan licznika
15 begin
16
17     process (clk)  --każda zmiana sygnału clk uruchomi process
18     begin
19         if rising_edge(clk) then  -- szukaj zbocza narastającego
20             if (ce = '1') then  -- sprawdź czy Clock Enable jest w stanie Hi
21                 if (StanLicznika = 33) then  -- jak poprzednio było max,
22                     StanLicznika <= "000000";  -- to się wyzeruj
23                 else  -- a w przeciwnym wypadku
24                     StanLicznika <= StanLicznika + 1;  -- zwiększ stan licznika o 1
25                 end if;
26             end if;
27         end if;
28     end process;
29     Q <= StanLicznika;  -- podaj stan licznika na wyjście
30
31 end Licznik_mod34_CE;
```

4. Układ PISO (Parallel-In Serial-Out) z dodatkowym sygnałem zezwolenia zegara (Clock Enable).

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity PISO is
5      port(
6          clk : in STD_LOGIC;      -- sygnał zegarowy
7          ce : in STD_LOGIC;      -- sygnał zezwolenia Clock Enable
8          load : in STD_LOGIC;    -- sygnał sterujący załadowaniem rejestru
9          DataIn : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- wejście równoległe
10         Q : out STD_LOGIC       -- wyjście szeregowe
11     );
12 end PISO;
13
14 architecture JednoZMozliwychRozwiazan of PISO is
15     signal Rejestr : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"; -- zmienna przechowująca stan rejestru
16 begin
17
18     process (clk)                --każda zmiana sygnału clk uruchomi process
19     begin
20         if rising_edge(clk) then -- po pierwsze, szukaj zbocza narastającego
21             if (ce = '1') then  -- sprawdź czy Clock Enable jest w stanie Hi
22                 if (load = '1') then -- sprawdź czy nastąpi załadowanie rejestru
23                     Rejestr <= DataIn;
24                 else -- w przeciwnym wypadku przesun dane o jeden w stronę MSB
25                     Rejestr <= (Rejestr(6 downto 0) & '0'); -- na LSB wpisz '0'
26                 end if;
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30     Q <= Rejestr(7); -- podaj najstarszy bit rejestru na wyjście
31
32 end JednoZMozliwychRozwiazan;

```

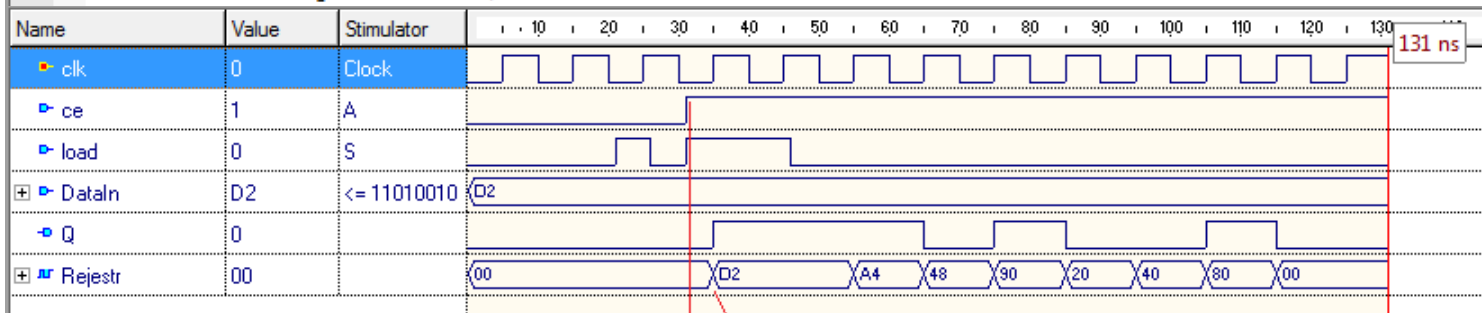


gdy ce=0, to układ nie reaguje | **load = 1, wpisuję do rejestru z wejścia DataIn**

5. Układ SIPO (Serial-In-Parallel-Out) z dodatkowym sygnałem zezwolenia zegara (Clock Enable).

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity SIPO is
5      port(
6          clk : in STD_LOGIC;      -- sygnał zegarowy
7          ce : in STD_LOGIC;      -- sygnał zezwolenia Clock Enable
8          DataIn : in STD_LOGIC;  -- wejście szeregowe
9          DataOut : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) -- wyjście równoległe
10     );
11 end SIPO;
12
13 architecture JednoZMozliwychRozwiazan of SIPO is
14     signal Rejestr : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000"; -- zmienna przechowująca stan rejestru
15 begin
16
17     process (clk)                --każda zmiana sygnału clk uruchomi process
18     begin
19         if rising_edge(clk) then  -- po pierwsze, szukaj zbocza narastającego
20             if (ce = '1') then    -- sprawdź czy Clock Enable jest w stanie Hi
21                 Rejestr <= (Rejestr(6 downto 0) & DataIn); -- przesun rejestr "w lewo" a na LSB wpisz poziom logiczny z wejścia szeregowego
22             end if;
23         end if;
24     end process;
25     DataOut <= Rejestr;          -- podaj zawartość rejestru na wyjście równoległe
26
27 end JednoZMozliwychRozwiazan;

```

 

6. Licznik pracujący w kodzie innym niż binarny, np. w kodzie 001, 010, 101, 011, 111, 110, 100, 001, ...

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity DziwnyLicznik is
5      port(
6          clk : in STD_LOGIC;    -- sygnał zegarowy
7          ce : in STD_LOGIC;    -- sygnał zezwolenia Clock Enable
8          clr : in STD_LOGIC;    -- sygnał asynchronicznego resetu
9          Q : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0)
10         );
11 end DziwnyLicznik;
12
13 architecture TopSecret of DziwnyLicznik is
14     signal StanLicznika : std_logic_vector(2 downto 0) := "001"; -- zmienna przechowująca stan automatu
15 begin
16
17     process (clk, clr) --każda zmiana sygnału clk lub clr uruchomi process
18     begin
19         if (clr = '1') then -- po pierwsze sprawdź reset
20             StanLicznika <= "001"; -- wprowadź układ do znanego/poprawnego stanu
21         else -- jak nie ma resetu, to:
22             if rising_edge(clk) then -- szukaj zbocza narastającego
23                 if (ce = '1') then -- sprawdź czy Clock Enable jest w stanie Hi
24                     case StanLicznika is -- zobacz w jakim stanie teraz jesteś
25                         when "001" => StanLicznika <= "010"; -- i bezwarunkowo przejdź do kolejnego stanu
26                         when "010" => StanLicznika <= "101";
27                         when "101" => StanLicznika <= "011";
28                         when "011" => StanLicznika <= "111";
29                         when "111" => StanLicznika <= "110";
30                         when "110" => StanLicznika <= "100";
31                         when "100" => StanLicznika <= "001";
32                         when others => StanLicznika <= "000"; --nigdy nie powinien tu się znaleźć
33                     end case;
34                 end if;
35             end if;
36         end if;
37     end process;
38     Q <= StanLicznika; -- podaj stan licznika na wyjście
39
40 end TopSecret;

```

